



Universidade de Brasília  
Faculdade de Tecnologia  
Departamento de Engenharia Elétrica

---

# Relatório do Experimento 5

**Autor:** Henrique Morcelles Salum

**Matrícula:** 232003008

## Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>2</b>
1.1	Sobre o Experimento . . . . .	2
1.2	Introdução Teórica . . . . .	2
<b>2</b>	<b>Códigos</b>	<b>4</b>
2.1	Somador de <i>Nibble</i> . . . . .	4
2.2	Golden Model do Somador de <i>Nibble</i> . . . . .	5
2.3	Testbench . . . . .	6
2.4	Top Module . . . . .	6
<b>3</b>	<b>Compilação</b>	<b>8</b>
<b>4</b>	<b>Simulação</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>Análise</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>Conclusão</b>	<b>10</b>

# 1 Introdução

## 1.1 Sobre o Experimento

Este experimento é separado em três tarefas, mas podemos tratá-las como apenas uma, pois todas são profundamente interligadas. Em suma, projetaremos um somador de 4 bits (*nibble*), seu *testbench* e um *Golden Model*, para analisar os resultados obtidos. Tudo será projetado em VHDL e simulado no ModelSim.

O somador de *nibble* tem dois vetores de entrada *A* e *B*, de quatro *bits* e um vetor de saída *S*, de cinco *bits*. O circuito principal é implementado por meio de instâncias de somadores completos; o *Golden Model* é implementado por meio de abstrações fornecidas pela biblioteca *std\_logic\_arith*, que permite que somemos *nibbles* (vetores de *std\_logic*, em VHDL) apenas utilizando o operador ‘+’ após convertê-los para *unsigned*; o *testbench* injeta estímulos em ambos os circuitos mencionados e compara as saídas, exibindo uma mensagem no terminal em caso de erro.

## 1.2 Introdução Teórica

O somador completo foi devidamente explicado no experimento 2, em que o implementamos por meio do código a seguir:


```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity SomadorCompleto is
5      port (
6          A, B, Cin: in std_logic;
7          S, Cout: out std_logic
8      );
9  end entity SomadorCompleto;
10
11  architecture behavioral of SomadorCompleto is
12  begin
13      S <= A xor B xor Cin;
14      Cout <= (A and B) or (A and Cin) or (B and Cin);
15  end architecture behavioral;
```

**Código 1:** Implementação do somador completo em VHDL

Agora, nos dedicaremos a entender como utilizá-lo para projetar um somador de *nibble*. A ideia consiste em cascatear quatro somadores completos. O  $C_{out}$  de cada somador, que aqui representa uma posição (casa) do número que somamos (que, na representação binária, tem 4 posições), é o  $C_{in}$  do somador seguinte, que representa a próxima casa da soma. Note que é exatamente assim que funciona uma soma normal.

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{blue}{1} \quad \textcolor{blue}{1}0 \quad \textcolor{blue}{1}1 \quad \textcolor{blue}{1}0 \quad 1 \\
 + \quad 1 \quad 0 \quad 1 \quad 1 \\
 \hline
 1 \quad 0 \quad 0 \quad 0 \quad 0
 \end{array}$$

Podemos visualizar isso a nível de circuito pelo esquemático que segue.

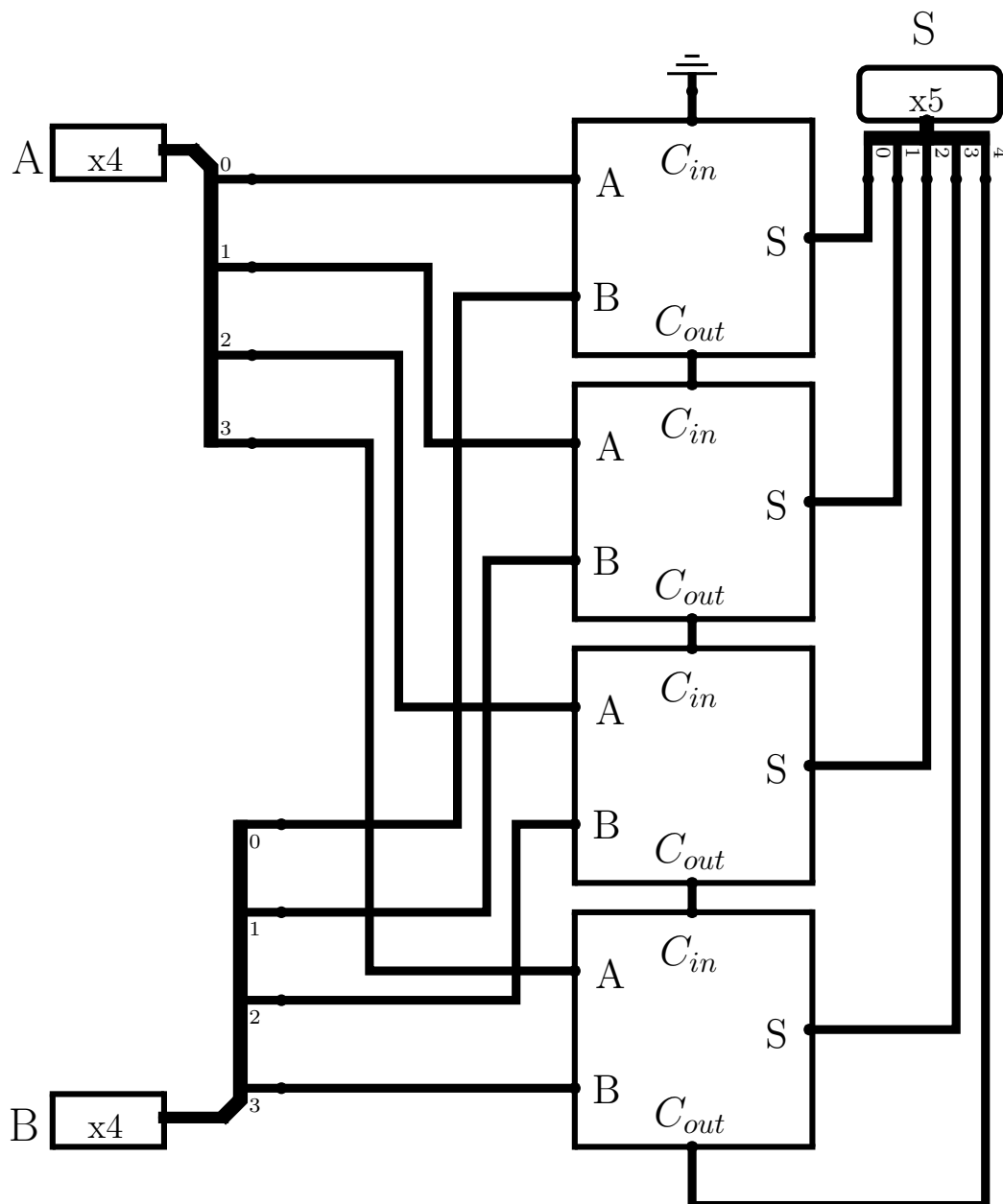

**Figura 1:** Esquemático do somador de *nibble*

## 2 Códigos

Nessa seção, apresentamos os códigos utilizados para implementar o sistema apresentado na seção anterior. O código que implementa o somador completo já foi apresentado na introdução, pois não é objeto deste experimento.

### 2.1 Somador de *Nibble*

Aqui, implementamos o somador instanciando somadores completos. São necessários sinais internos que servem como fios conectando os somadores nos casos em que uma saída de um vira uma entrada de outro (nos  $C_{out}$  e  $C_{in}$ ) - vemos isso nos *port\_map*.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity SomadorNibble is
5      port (
6          A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);
7          S: out std_logic_vector(4 downto 0)
8      );
9  end entity SomadorNibble;
10
11 architecture structural of SomadorNibble is
12     component SomadorCompleto is
13         port (
14             A, B, Cin: in std_logic;
15             S, Cout: out std_logic
16         );
17     end component SomadorCompleto;
18
19     signal Cout_0, Cout_1, Cout_2: std_logic;
20 begin
21     somador_1: component SomadorCompleto
22         port map (
23             A => A(0),
24             B => B(0),
25             Cin => '0',
26             S => S(0),
27             Cout => Cout_0
28         );
29     somador_2: component SomadorCompleto
30         port map (
31             A => A(1),
32             B => B(1),
33             Cin => Cout_0,
34             S => S(1),
35             Cout => Cout_1
```

```
36     );
37     somador_3: component SomadorCompleto
38         port map (
39             A => A(2),
40             B => B(2),
41             Cin => Cout_1,
42             S => S(2),
43             Cout => Cout_2
44         );
45     somador_4: component SomadorCompleto
46         port map (
47             A => A(3),
48             B => B(3),
49             Cin => Cout_2,
50             S => S(3),
51             Cout => S(4)
52         );
53 end architecture structural;
```

**Código 2:** Descrição de Hardware do somador de *nibble*

## 2.2 Golden Model do Somador de *Nibble*

Aqui implementamos o mesmo somador, mas abstraindo as complicações relativas aos somadores completos. Assumindo o funcionamento correto da biblioteca utilizada (*std\_logic\_arith*), podemos utilizar esse somador para garantir a correta implementação do outro, comparando as saídas.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.std_logic_arith.all;
4
5  entity SomadorNibbleArith is
6      port (
7          A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);
8          S: out std_logic_vector(4 downto 0)
9      );
10 end entity SomadorNibbleArith;
11
12 architecture behavioral of SomadorNibbleArith is
13 begin
14     S <= ('0' & unsigned(A)) + ('0' & unsigned(B));
15 end architecture behavioral;
```

**Código 3:** *Golden Model* da questão 2

## 2.3 Testbench

Assim como no último experimento, esse *testbench* é diferente dos desenvolvidos nos primeiros três experimentos: a *entity* não está vazia, há sinal(is) de saída, e apenas geramos estímulos nesses sinais, não conectamos os “cabos” (sinais internos) às entradas do sistema que testamos. Isso ocorre porque instanciaremos esse *testbench* no *top module* e só lá conectaremos os “cabos” dele com os sinais de entrada do sistema.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3  use IEEE.numeric_std.all;
4
5  entity tb_SomadorNibble is
6      port (
7          A, B: out std_logic_vector(3 downto 0)
8      );
9  end entity tb_SomadorNibble;
10
11 architecture testbench of tb_SomadorNibble is
12 begin
13     estimulos: process
14         variable I: std_logic_vector(7 downto 0) := (others => '0');
15     begin
16         A <= I(3 downto 0);
17         B <= I(7 downto 4);
18         I := std_logic_vector(unsigned(I) + 1);
19         wait for 500 ns;
20     end process estimulos;
21 end architecture testbench;
```

Código 4: Testbench do somador de *nibble*

## 2.4 Top Module

Aqui, no *top module*, instanciamos e conectamos tudo. É como se fosse onde ligamos o sistema ao resto do circuito. Perceba que há um processo chamado “comparacao”, no qual definimos que deve ser exibida uma mensagem em caso de discrepâncias entre o sistema testado e o *Golden Model*.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity TopModule is
5  end entity TopModule;
6
7  architecture structural of TopModule is
8
9      component tb_SomadorNibble is
```

```
10     port (
11         A, B: out std_logic_vector(3 downto 0)
12     );
13 end component tb_SomadorNibble;
14
15 component SomadorNibble is
16     port (
17         A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);
18         S: out std_logic_vector(4 downto 0)
19     );
20 end component SomadorNibble;
21
22 component SomadorNibbleArith is
23     port (
24         A, B: in std_logic_vector(3 downto 0);
25         S: out std_logic_vector(4 downto 0)
26     );
27 end component SomadorNibbleArith;
28
29 signal A_tb, B_tb: std_logic_vector(3 downto 0);
30 signal S, S_arith: std_logic_vector(4 downto 0);
31 begin
32
33     testbench: component tb_SomadorNibble
34         port map (
35             A => A_tb,
36             B => B_tb
37         );
38
39     instancia_somadorNibble: component SomadorNibble
40         port map (
41             A => A_tb,
42             B => B_tb,
43             S => S
44         );
45
46     instancia_somadorNibbleArith: component SomadorNibbleArith
47         port map (
48             A => A_tb,
49             B => B_tb,
50             S => S_arith
51         );
52
53     comparacao: process (A_tb, B_tb)
54     begin
55         if S /= S_arith then
56             report "Diferente! S = " & to_string(S) & ", S_arith = " & to_string(S_arith);
57         end if;
58     end process comparacao;
59
60 end architecture structural;
```

Código 5: Top module da questão 1


**Observação:** Para utilizar o *to\_string()*, foi necessário mudar a versão do VHDL utilizada pelo ModelSim para a “1076-2008”. Caso isso não seja feito, o código acima gerará um erro de compilação.



### 3 Compilação

Após escrever os códigos, é necessário compilá-los pelo ModelSim para que se possa simular os sistemas digitais discutidos. Caso a compilação tenha sucesso, sabemos que não houve erros nos códigos apresentados, mas ainda não podemos afirmar que a lógica para implementar os circuitos está correta; isso será analisado nas próximas seções.


A seguir, está a mensagem de compilação dos códigos apresentados acima. Sem nenhum erro, como pode ser visto no terminal no canto inferior da figura.

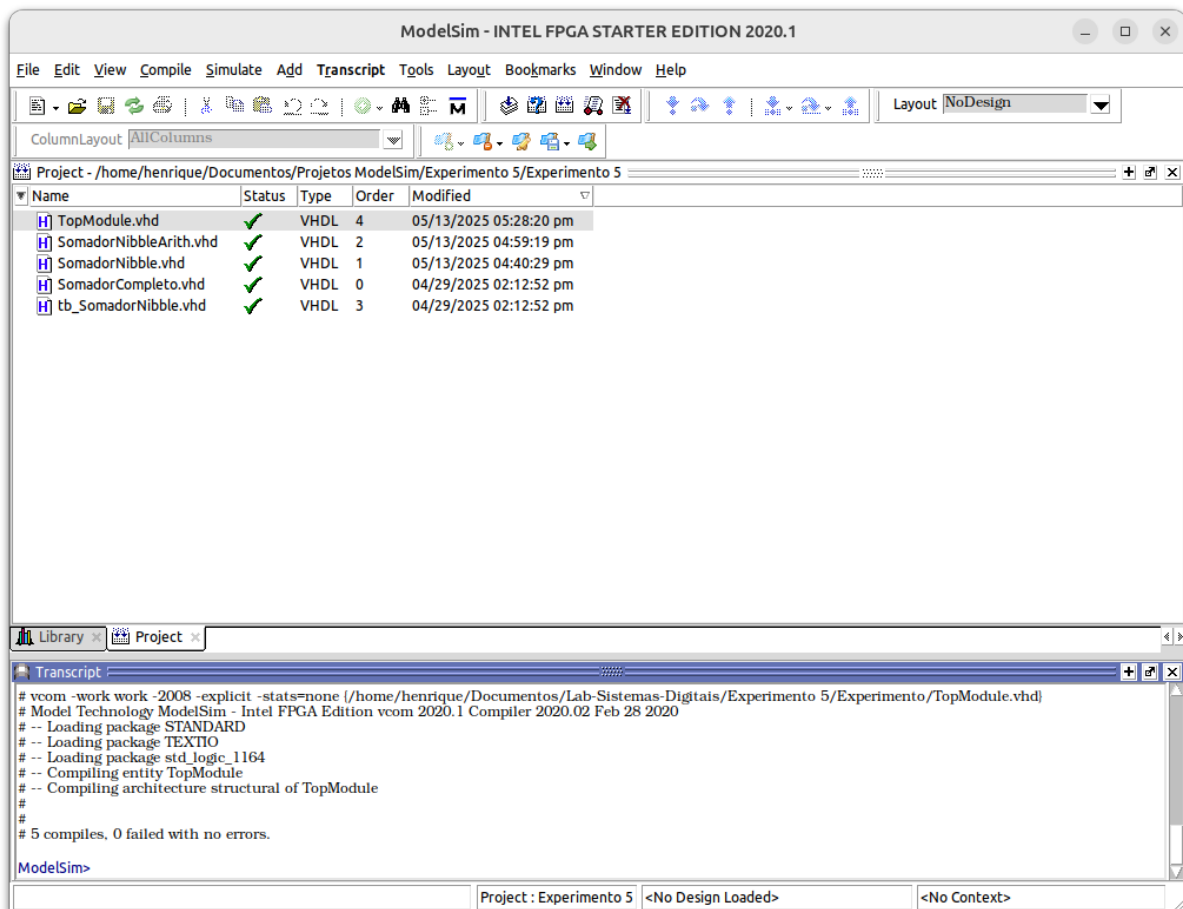

**Figura 2:** Compilação de todos os códigos apresentados

## 4 Simulação

As simulações do somador de *nibble* e do seu *Golden Model* estão exibidas a seguir. Os sinais de entrada estão em azul, a saída em verde e o *Golden Model* em amarelo. O tempo de simulação para gerar todas as combinações é de  $2^8 \cdot 500ns = 128.000ns$ .

 


**Figura 3:** Simulação em forma de onda binária do dispositivo da questão 1

Perceba que, na saída do somador de *nibble* (não no *Golden Model*), há oscilações de duração, aparentemente, infinitesimais. Não foi encontrada explicação para esse fenômeno e ele não ocorreu todas as vezes que o código foi simulado (quando foi recebido o visto, por exemplo). Ver-se-á doravante que essas variações não foram sequer reconhecidas pelo processo “comparacoes”, mencionado anteriormente.

## 5 Análise

A análise nesse experimento consiste em notar que as ondas do *Golden Model* e do sistema testado são iguais, excetuando-se os picos e vales infinitesimais na saída do sistema. Isso é corroborado pela figura a seguir: notamos que no *Transcript* (parte inferior da imagem) só foi exibida a mensagem de erro, definida no *top module*, uma vez: no início da simulação, quando uma saída era “UUUUU” e a outra era “XXXXX” - caso limite, que não ilustra falha alguma na lógica de implementação utilizada.

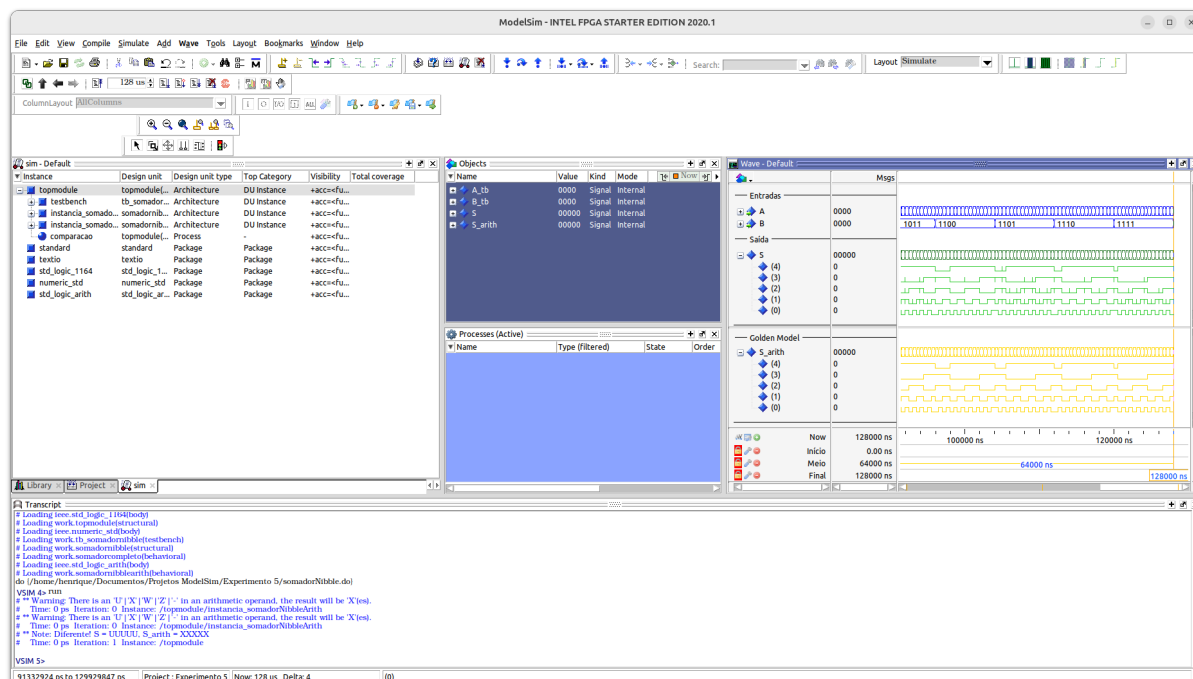

**Figura 4:** Tela do ModelSim após a simulação

## 6 Conclusão

Neste experimento, implementamos um somador de 4 *bits* utilizando somadores completos, consolidando um conceito fundamental para a computação moderna, já que operações aritméticas como essa são a base do funcionamento da ULA (Unidade Lógica Aritmética) em processadores.

Além disso, ampliamos nosso conhecimento em metodologias de verificação com a introdução formal do *Golden Model*, uma técnica essencial para validação de projetos digitais. Outro avanço significativo foi a utilização prática da biblioteca *std\_logic\_arith* da Synopsys, que simplifica operações aritméticas em VHDL.

Por fim, o experimento não apenas reforçou conceitos-chave da disciplina, mas também demonstrou a importância de ferramentas automatizadas, como o *Golden Model*, que eliminam a necessidade de verificações manuais exaustivas (como a comparação de todas as combinações de entradas), aumentando a eficiência e a confiabilidade do desenvolvimento.