



Universidade de Brasília  
Faculdade de Tecnologia  
Departamento de Engenharia Elétrica

---

# Relatório do Experimento 6

**Autor:** Henrique Morcelles Salum

**Matrícula:** 232003008

## Sumário

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>2</b>
1.1	Sobre o Experimento . . . . .	2
1.1.1	Flip-Flop JK . . . . .	2
1.1.2	Registrador de Deslocamento . . . . .	2
1.2	Introdução Teórica . . . . .	3
1.2.1	Flip-flops e Circuitos Sequenciais . . . . .	3
1.2.2	Registradores . . . . .	3
<b>2</b>	<b>Códigos</b>	<b>5</b>
2.1	Flip-Flop JK . . . . .	5
2.2	Registrador de Deslocamento . . . . .	6
2.2.1	Descrição de <i>Hardware</i> . . . . .	6
2.2.2	<i>Testbench</i> . . . . .	8
2.2.3	<i>Top-Module</i> . . . . .	8
<b>3</b>	<b>Compilação</b>	<b>10</b>
<b>4</b>	<b>Simulação</b>	<b>10</b>
<b>5</b>	<b>Análise</b>	<b>11</b>
<b>6</b>	<b>Conclusão</b>	<b>11</b>

# 1 Introdução

## 1.1 Sobre o Experimento

Este experimento é composto por duas tarefas; em ambas, deve-se escrever códigos em VHDL que implementem sistemas digitais e simulá-los no *software* ModelSim, da Intel.

### 1.1.1 Flip-Flop JK

Na primeira tarefa, devemos utilizar a estrutura “process” para implementar um flip-flop JK gatilhado pela borda de subida. A tabela-verdade desse sistema está apresentada a seguir:

Entradas					Saída
PR	CLR	CLK	J	K	Q
1	X	X	X	X	1
0	1	X	X	X	0
0	0	┐	0	0	$LastQ$
0	0	┐	0	1	0
0	0	┐	1	0	1
0	0	┐	1	1	$LastQ$
0	0	outros	X	X	$LastQ$

**Tabela 1:** Tabela-verdade do flip-flop JK

### 1.1.2 Registrador de Deslocamento

A segunda tarefa consiste em implementar, novamente por meio da estrutura “process”, um registrador de deslocamento bidirecional gatilhado pela borda de subida e dotado das entradas **RST** (*reset*) e **LOAD**. Esse sistema é descrito pela tabela-verdade a seguir.

Entradas						Saída
CLK	RST	LOAD	D	DIR	L R	Q
┐	1	X	XXXX	X	X X	0000
┐	0	1	$D_3D_2D_1D_0$	X	X X	$D_3D_2D_1D_0$
┐	0	0	XXXX	0	0 X	$Q_2Q_1Q_00$
┐	0	0	XXXX	0	1 X	$Q_2Q_1Q_01$
┐	0	0	XXXX	1	X 0	$0Q_3Q_2Q_1$
┐	0	0	XXXX	1	X 1	$1Q_3Q_2Q_1$
outros	X	X	XXXX	X	X X	$Q_3Q_2Q_1Q_0$


**Tabela 2:** Tabela-verdade do registrador de deslocamento

Para implementar esse registrador, além do código do flip-flop, que será apresentado doravante, foram utilizados multiplexadores 4x1. Isso não seria necessário de acordo com o roteiro, foi uma decisão minha (avalizada pelo professor) implementar o registrador em mais baixo nível (com uma arquitetura estrutural), o que exigiu o uso do multiplexador.

## 1.2 Introdução Teórica

### 1.2.1 Flip-flops e Circuitos Sequenciais

Os **flip-flops** são circuitos digitais fundamentais na eletrônica digital, responsáveis por armazenar informações binárias. Diferentemente das portas lógicas combinacionais, cuja saída depende unicamente das entradas atuais, os flip-flops fazem parte dos chamados circuitos sequenciais, nos quais a saída depende não apenas das entradas atuais, mas também do *estado anterior* do sistema. Essa característica os torna essenciais na implementação de memórias, registradores, contadores, máquinas de estados finitos e diversos sistemas digitais temporizados.

 

**Figura 1:** Flip-flop JK


Um flip-flop é capaz de armazenar um único bit de informação e muda de estado geralmente em função de um sinal de controle denominado **clock** (CLK). As transições ocorrem, nas bordas de subida (ou descida) desse sinal de clock, o que sincroniza a operação de múltiplos flip-flops em um sistema.

O comportamento do flip-flop JK, objeto desse experimento, está descrito na Tabela 1. A operação da penúltima linha dessa tabela — de *toggle* ou comutação — torna o flip-flop JK particularmente útil na construção de contadores binários, nos quais o estado se alterna a cada pulso de clock. Além disso, o comportamento bem definido para todos os pares de entradas diferencia o flip-flop JK do flip-flop RS, que apresenta uma condição inválida quando ambas as entradas são 1.

### 1.2.2 Registradores

Na eletrônica digital, um registrador é um circuito sequencial síncrono composto por um conjunto de flip-flops, geralmente do tipo D ou JK, que armazena um grupo de bits simultaneamente. Cada flip-flop representa uma posição de armazenamento de um bit, e, juntos, formam uma unidade capaz de armazenar palavras binárias de múltiplos bits. Os registradores são componentes essenciais em microprocessadores, microcontroladores e em diversas arquiteturas digitais, pois atuam como memória de curto prazo e mecanismos de transferência de dados.

Um tipo especial de registrador é o registrador de deslocamento (*shift register*). Ele permite que os dados armazenados sejam deslocados, bit a bit, para a esquerda ou para a direita, em cada pulso de clock. Essa funcionalidade é útil para diversas aplicações. Tipicamente, processadores são dotados desses dispositivos; na programação em assembly, eles são diretamente manipulados pelo programador e, em linguagens de alto nível, a sua manipulação é abstraída por meio de variáveis.

 

**Figura 2:** Representação interna do registrador de deslocamento de 4 bits

## 2 Códigos

### 2.1 Flip-Flop JK

O código utilizado para implementar o flip-flop seguiu uma arquitetura de alto nível (*behavioral*). O código é bastante simples: as entradas assíncronas foram implementadas por um *if-elsif-else* e as síncronas por uma expressão avaliada na última cláusula desse *if*.

```
1  library IEEE;
2  use IEEE.std_logic_1164.all;
3
4  entity FlipFlopJK is
5      port (
6          preset:    in std_logic;
7          clear:     in std_logic;
8          clock:     in std_logic;
9          J:         in std_logic;
10         K:         in std_logic;
11         Q:         out std_logic
12     );
13 end entity FlipFlopJK;
14 architecture behavioral of FlipFlopJK is
15     signal Q_in: std_logic;
16 begin
17     process(preset, clear, clock)
18     begin
19         if preset = '1' then
20             Q_in <= '1';
21         elsif clear = '1' then
22             Q_in <= '0';
23         elsif rising_edge(clock) then
24             Q_in <= (not J and not K and Q_in) or (J and not K) or (J and K and not Q_in);
25         end if;
26     end process;
27     Q <= Q_in;
28 end architecture behavioral;
```

**Código 1:** Descrição de Hardware do flip-flop JK

Não foi necessário *testbench* ou *top-module*. Ao invés disso, o registrador serviu para testar o correto funcionamento do flip-flop.

## 2.2 Registrador de Deslocamento

O código referente ao registrador, ao contrário do referente ao flip-flop, é de baixo nível (*structural*). Utilizamos multiplexadores para tomar as decisões referentes às entradas de “controle” (que decidem qual será a operação realizada pelo registrador) e instanciamos os flip-flops para armazenar os dados.

### 2.2.1 Descrição de Hardware

```

1  entity Registrador4Bits is
2      port (
3          clock:    in std_logic;
4          reset:    in std_logic;
5          load:     in std_logic;
6          data:     in std_logic_vector(3 downto 0);
7          direction: in std_logic;
8          left:     in std_logic;
9          right:    in std_logic;
10         Q:        out std_logic_vector(3 downto 0)
11     );
12 end entity Registrador4Bits;
13
14 architecture structural of Registrador4Bits is
15     component FlipFlopJK is
16         port (
17             preset:    in std_logic;
18             clear:     in std_logic;
19             clock:     in std_logic;
20             J:         in std_logic;
21             K:         in std_logic;
22             Q:         out std_logic
23         );
24     end component FlipFlopJK;
25     component Mux4x1 is
26         port (
27             D: in std_logic_vector(3 downto 0);
28             S: in std_logic_vector(1 downto 0);
29             Y: out std_logic
30         );
31     end component Mux4x1;
32     signal OP: std_logic_vector(1 downto 0) := (others => '0');
33     signal FF_output: std_logic_vector(3 downto 0);
34     signal mux_input: std_logic_vector(15 downto 0);
35     signal mux_output: std_logic_vector(3 downto 0);
36     signal J_signals, K_signals: std_logic_vector(3 downto 0);
37 begin
38     OP_ctrl: process(load, direction)
39     begin
40         if load = '1' then OP <= "11"; -- Load
41         elsif direction = '1' then OP <= "01"; -- Shift Right
42         elsif direction = '0' then OP <= "10"; -- Shift Left
43         else OP <= "00"; -- Hold
44         end if;
45     end process;
46     mux_input <=
47         data(3) & FF_output(2) & right & FF_output(3) -- Mux4

```

```

48      & data(2) & FF_output(1) & FF_output(3) & FF_output(2) -- Mux3
49      & data(1) & FF_output(0) & FF_output(2) & FF_output(1) -- Mux2
50      & data(0) & left & FF_output(1) & FF_output(0); -- Mux1
51      Mux1: Mux4x1 port map (D => mux_input(3 downto 0), S => OP, Y => mux_output(0));
52      Mux2: Mux4x1 port map (D => mux_input(7 downto 4), S => OP, Y => mux_output(1));
53      Mux3: Mux4x1 port map (D => mux_input(11 downto 8), S => OP, Y => mux_output(2));
54      Mux4: Mux4x1 port map (D => mux_input(15 downto 12), S => OP, Y => mux_output(3));
55      J_signals <= mux_output;
56      K_signals <= not mux_output;
57
58      FF_JK_1: component FlipFlopJK
59          port map (
60              preset => '0',
61              clear => reset,
62              clock => clock,
63              J => J_signals(0),
64              K => K_signals(0),
65              Q => FF_output(0)
66          );
67
68      FF_JK_2: component FlipFlopJK
69          port map (
70              preset => '0',
71              clear => reset,
72              clock => clock,
73              J => J_signals(1),
74              K => K_signals(1),
75              Q => FF_output(1)
76          );
77
78      FF_JK_3: component FlipFlopJK
79          port map (
80              preset => '0',
81              clear => reset,
82              clock => clock,
83              J => J_signals(2),
84              K => K_signals(2),
85              Q => FF_output(2)
86          );
87
88      FF_JK_4: component FlipFlopJK
89          port map (
90              preset => '0',
91              clear => reset,
92              clock => clock,
93              J => J_signals(3),
94              K => K_signals(3),
95              Q => FF_output(3)
96          );
97
98      Q <= FF_output;
99  end architecture structural;

```

**Código 2:** Descrição de Hardware do registrador de deslocamento de 4 bits



### 2.2.2 Testbench

```

1  entity tb_Registrador4Bits is
2      port (
3          clock:        in std_logic;
4          reset:        out std_logic := '0';
5          load:         out std_logic := '1';
6          data:         out std_logic_vector(3 downto 0) := "1011";
7          direction:    out std_logic := '0';
8          left:         out std_logic := '-';
9          right:        out std_logic := '-';
10     );
11 end entity tb_Registrador4Bits;
12
13 architecture test of tb_Registrador4Bits is
14 begin
15     load_and_reset: process
16     begin
17         wait for 4 ns;
18         reset <= '1';
19         wait for 20 ns;
20         reset <= '0';
21         wait for 25 ns;
22         load <= '0';
23         left <= '0';
24         wait for 30 ns;
25         direction <= '1';
26         right <= '0';
27         wait;
28     end process;
29 end architecture;
30

```

**Código 3:** Testbench do registrador

### 2.2.3 Top-Module

A presença do *process* referente ao *clock* nesse código pode parecer uma mistura das responsabilidades, mas a decisão tomada foi utilizar o *testbench* como um simulacro do resto do circuito, gerando variações nas entradas “normais”, e sincronizar esse simulacro com o dispositivo testado diretamente no *top module*. Basicamente, tratamos o *clock* como algo independente do circuito.

```

1  entity TopModule is
2  end entity;
3
4  architecture structural of TopModule is
5      component Registrador4Bits is
6      port (
7          clock:    in std_logic;
8          reset:    in std_logic;
9          load:     in std_logic;
10         data:     in std_logic_vector(3 downto 0);
11         direction: in std_logic;
12         left:     in std_logic;

```


```
13         right:      in std_logic;
14         Q:          out std_logic_vector(3 downto 0)
15     );
16 end component;
17
18 component tb_Registrador4Bits is
19     port (
20         clock:      in std_logic;
21         reset:      out std_logic;
22         load:       out std_logic;
23         data:       out std_logic_vector(3 downto 0);
24         direction:  out std_logic;
25         left:       out std_logic;
26         right:      out std_logic
27     );
28 end component;
29
30 signal clock_top:      std_logic := '0';
31 signal reset_top:      std_logic;
32 signal load_top:       std_logic;
33 signal data_top:       std_logic_vector(3 downto 0);
34 signal direction_top:  std_logic;
35 signal left_top:       std_logic;
36 signal right_top:      std_logic;
37 constant clock_period: time := 20 ns;
38 begin
39     DUT: Registrador4Bits
40         port map (
41             clock => clock_top,
42             reset => reset_top,
43             load => load_top,
44             data => data_top,
45             direction => direction_top,
46             left => left_top,
47             right => right_top,
48             Q => open
49         );
50     TB: tb_Registrador4Bits
51         port map (
52             clock => clock_top,
53             reset => reset_top,
54             load => load_top,
55             data => data_top,
56             direction => direction_top,
57             left => left_top,
58             right => right_top
59         );
60
61     clock_process: process
62     begin
63         wait for 0.1 ns;
64         while true loop
65             clock_top <= not clock_top;
66             wait for clock_period / 2;
67         end loop;
68     end process;
69 end architecture;
```

Código 4: Testbench do registrador

### 3 Compilação

Após escrever os códigos, é necessário compilá-los pelo ModelSim para que se possa simular os sistemas digitais discutidos. Caso a compilação tenha sucesso, sabemos que não houve erros nos códigos apresentados, mas ainda não podemos afirmar que a lógica para implementar os circuitos está correta; isso será analisado nas próximas seções.


A seguir, está a mensagem de compilação dos códigos apresentados acima. Sem nenhum erro, como pode ser visto no terminal no canto inferior da figura.

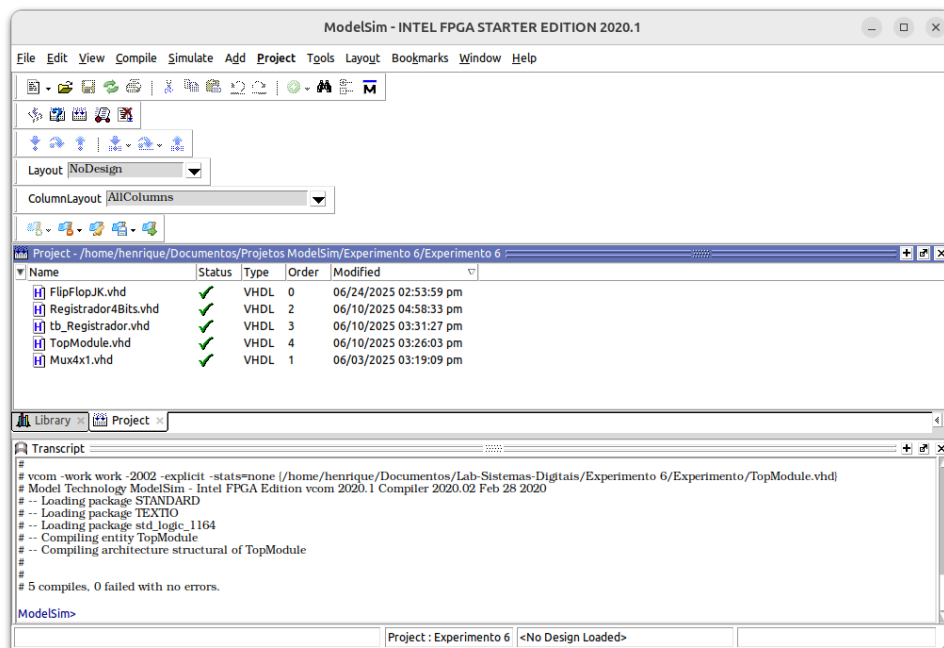

**Figura 3:** Compilação de todos os códigos apresentados

### 4 Simulação

O gráfico de forma de onda gerado pelo ModelSim ao simular o *top-module* está exibido abaixo. Foram marcados com cursores os momentos de interesse para a análise.

 

**Figura 4:** Simulação em forma de onda binária do registrador

## 5 Análise

Na onda apresentada na Figura 4, estão marcados os momentos cruciais do teste. Esses instantes são:

1. 4 ns - *reset* assíncrono;
2. 20 ns - tentativa de *load* (não ocorre pois o *reset* segue em 1);
3. 40 ns - *load*;
4. 60 ns - *shift left* (entra o 0 na direita);
5. 80 ns - *shift right* (entra o 0 na esquerda).

Analizando a saída  $Q$ , percebe-se que todas as instruções funcionam de acordo com o esperado. Podemos concluir, portanto, que a implementação apresentada está correta.

## 6 Conclusão

Neste experimento, tivemos o primeiro contato com flip-flops e, portanto, com circuitos sequenciais. Esses dispositivos são cruciais no projeto de máquinas de estados, além de serem base para o desenvolvimento de dispositivos mais complexos, como registradores, contadores, microprocessadores, etc.

Além disso, instanciando os flip-flops JK, desenvolvemos um registrador de deslocamento de 4 bits, dispositivo que é usado em máquinas de estados mais complexas e é essencial para a arquitetura de processadores digitais.

Em suma, chegamos a uma etapa essencial do estudo de sistemas digitais: começamos a entender o funcionamento em baixo nível dos dispositivos que se tornaram base para o desenvolvimento do mundo digital. É com base nisso que foram desenvolvidos os processadores digitais e, posteriormente, as linguagens de programação, sistemas operacionais, etc.